

Elektrický obvod

Elektrický obvod: je sústava elektrických zariadení ktoré sú navzájom elektricky pospájané. Je to dráha po ktorej elektrický náboj pri svojom pohybe koná prácu.

Druhy obvodov:

- Podľa zložitosti: jednoduché, zložené
- Podľa druhu prúdu: jednosmerné, striedavé

Elektrický prúd [I]

Elektrický prúd:

- Jednosmerný: s časom nemení smer
- Striedavý: s časom mení smer

Napätie je príčinou prúdu v elektrickom obvode. Prúd je jeho následkom.

Elektrický prúd je fyzikálna veličina, ktorú označujeme I .

Matematicky: $I = \frac{Q}{t}$ [A] El. prúd možno definovať ako veľkosť náboja Q , ktorý prejde cez prierez vodiča za určitý čas.


Jednotkou el. prúdu je : A ampér - je to prúd pri ktorom prejde cez prierez vodiča 1 coulomb za 1s.

V technickej praxi sa používajú menšie jednotky: mA, uA, kA

El. prúd vo vodiči predstavuje pohyb voľných elektrónov medzi atómami vodiča.

Napätie označuje otvorenou šípkou od + pólu k – pólu. Prúd označujeme uzavretou šípkou v smere od kladného pólu k zápornému (v skutočnosti je jeho smer opačný).

Elektrický zdroj a jeho napätie

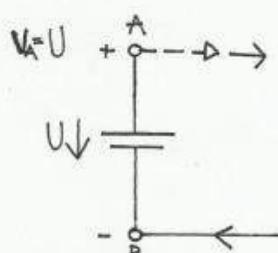

$$U = \frac{w}{Q} [\text{V}]$$

$$U = V_a - V_b [\text{V}]$$

Napätie elektrického zdroja definuje ako prácu, ktorú koná jednotkový náboj pri prechode z jeho kladnej svorky na zápornú. Ak jednej svorke zdroja napr. zápornej prisúdime nulový potenciál, potom potenciál kladnej svorky sa čiselnne rovná napätiu zdroja.

rovná $\underline{\underline{U}}$

$$U = V_a - V_b [\text{V}]$$

Elektrické napätie tiež môžeme definovať ako rozdiel potenciálov medzi dvoma miestami poľa A a B.


Jednotka potenciálu a napäťia:

Jednotkou potenciálu, rozdielu potenciálov a napäťia je V volt. V technickej praxi mV, kV, MV,

Gradient napätie, spád napäťia, intenzita el. poľa:

$$E = \frac{U}{l} [\text{Vm}]^{-1}$$

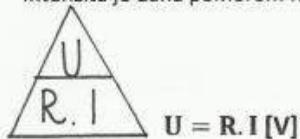Intenzita je daná pomerom napäťia k dĺžke, na ktorej bolo napätie namerané.



Ohmov zákon

$$U = R \cdot I [\text{V}]$$


Vyjadruje vzťah medzi napäťím, prúdom a odporom. Ak lineárnym pasívnym prvkom odporom R preteká prúd I, potom na jeho svorkách vzniká napätie úmerné prúdu a odporu R= konštantá

Z Ohmového zákona môžeme vyjadriť ďalšie dve veličiny.

$$R = \frac{U}{I} \quad I = \frac{U}{R}$$


Vzťah medzi týmito troma veličinami môžeme znázorniť graficky pomocou voltampérovej charakteristiky.

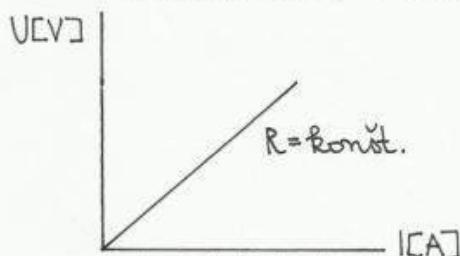- Va charakteristika $U = f[I]$ lineárneho prvku (NAPR. rezistor)




VA charakteristika lineárneho prvku je priamka idúca začiatkom pravouhlnej súradnice sústavy. Z charakteristiky vyplýva, že odpor lineárneho prvku je konštantý a nezávisí od prúdu ani napäťia.

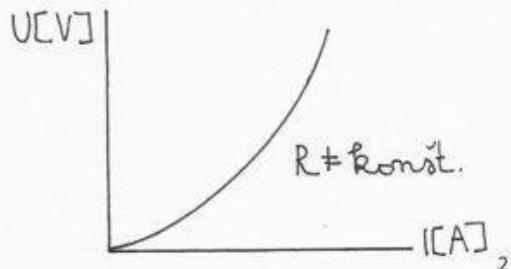- Va charakteristika nelineárneho prvku $U = f[I]$ (napr. žiarovky)



VA charakteristika nelineárneho prvku nie je priamka, ale krivka. Odpor nelineárnych rezistorov nie je konštantný, ale závisí od veľkosti pripojeného napäťia alebo od veľkosti pretekajúceho prúdu.

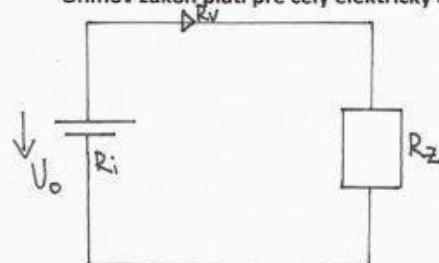Ohmov zákon platí pre celý elektrický obvod, ale aj pre jeho jednotlivé časti.



R_i : vnútorný odpor zdroja

R_v : odpor vedenia

R_z : záťaž

Riešenie obvodov jednosmerného prúdu

Prvky a časti zloženého elektrického obvodu

Základné pojmy:


uzol: (a,b) je vodičné spojenie najmenej troch vodičov v jednom mieste obvodu. V uzle sa rozdeľujú prúdy do jednotlivých vetiev

svorka: (c,d) je vodičné ukončenie vodiča

vetva: (v1, v2, v3) je časť obvodu medzi dvoma uzlami

slučka: (I. II. III.) tvorí uzavorený kruh pozostávajúci najmenej z V1 2 vetiev

Kirchhoffové zákony

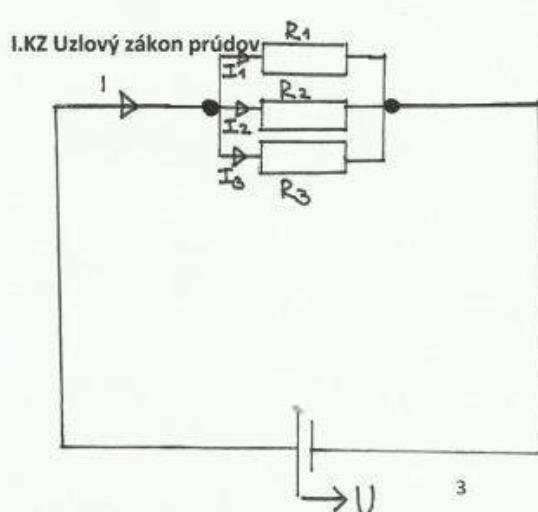

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$


$$I - I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

Prúdy, ktoré do uzla vtekajú považujeme za kladné, tie ktoré z uzla vytiekajú považujeme za záporné.

$$\sum I_n = 0$$

Algebraický súčet všetkých prúdov v uzle sa rovná 0.

II.KZ Slučkový zákon napäti

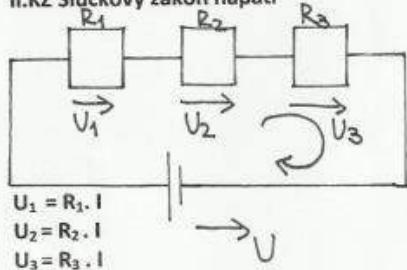

Všeobecný tvar:

$$\sum U_n = 0$$

Algebraický súčet všetkých napäti v slučke sa rovná 0.

Spájanie elektrických odporov

Sériové spojenie rezistorov

$$R = R_1 + R_2 + R_3$$

Paralelné zapojenie rezistorov

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Riešenie jednosmerných obvodov s viacerými zdrojmi

I. Metóda Kirchhoffových zákonov

$$\text{IKZ: uzlový zákon prúdov}$$
$$\sum I_n = 0$$

$$\text{IIKZ: slučkový zákon napäti}$$
$$\sum U_n = 0$$

Pri zostavovaní rovníc ich počet určuje počet neznámych prúdov – 3 neznáme prúdy I_1, I_2, I_3

Riešenie týchto obvodov je rozdelené na 2 časti:


1. Grafická časť riešenia:

- nakreslime schému obvodu
- šípkami vyznačime smery napäťových zdrojov
- vyznačime smery prúdov vo vettvach. ak nepoznáme smery prúdov zvolíme ľubovoľný smer šípok. Nesprávne odhadnuté smery sa po číselnom výpočte prejavia záporným znamienkom.
- vyznačime smery spočívania napäti (slučky)

2. Matematická časť:

- Napätie zdroja dosadíme ako kladné vtedy, keď je zhodný smer šípky zdroja a smer postupu.
- úbytky R.I sú kladné vtedy, keď je zhodný smer prúdu v príslušnom odpore a smer postupu.
- napišeme toľko rovníc podľa 2KZ kolko je v obvode slučiek
- ďalšie potrebné rovnice zostavíme pomocou 1KZ
- riešime sústavu rovníc, a po jej vypočítaní dostaneme neznáme prúdy

II. Metóda slučkových prúdov

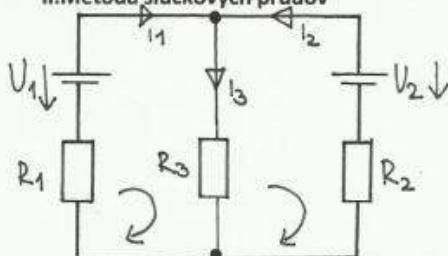

Všeobecný postup pri riešení obvodov

- nakreslime schému obvodu
- šípkami vyznačime polaritu zdrojov
- slučkové prúdy vyznačime v schéme šípkami, ktoré sú zhodné s obehovými šípkami

- v každej vetve, ktorá je spoločná pre dve slučky tečú slučkové prúdy obidvoch slučiek
- pre všetky slučky napíšeme rovnice podľa 2KZ, pričom si uvedomíme, že cez odpory tečú slučkové prúdy
- riešením rovníc vypočítame slučkové prúdy
- skutočné prúdy vo vettách získame ako rozdiel(súčet) slučkových prúdov.

Pri tejto metóde zostavujeme toľko rovníc kolko je v obvode slučiek.